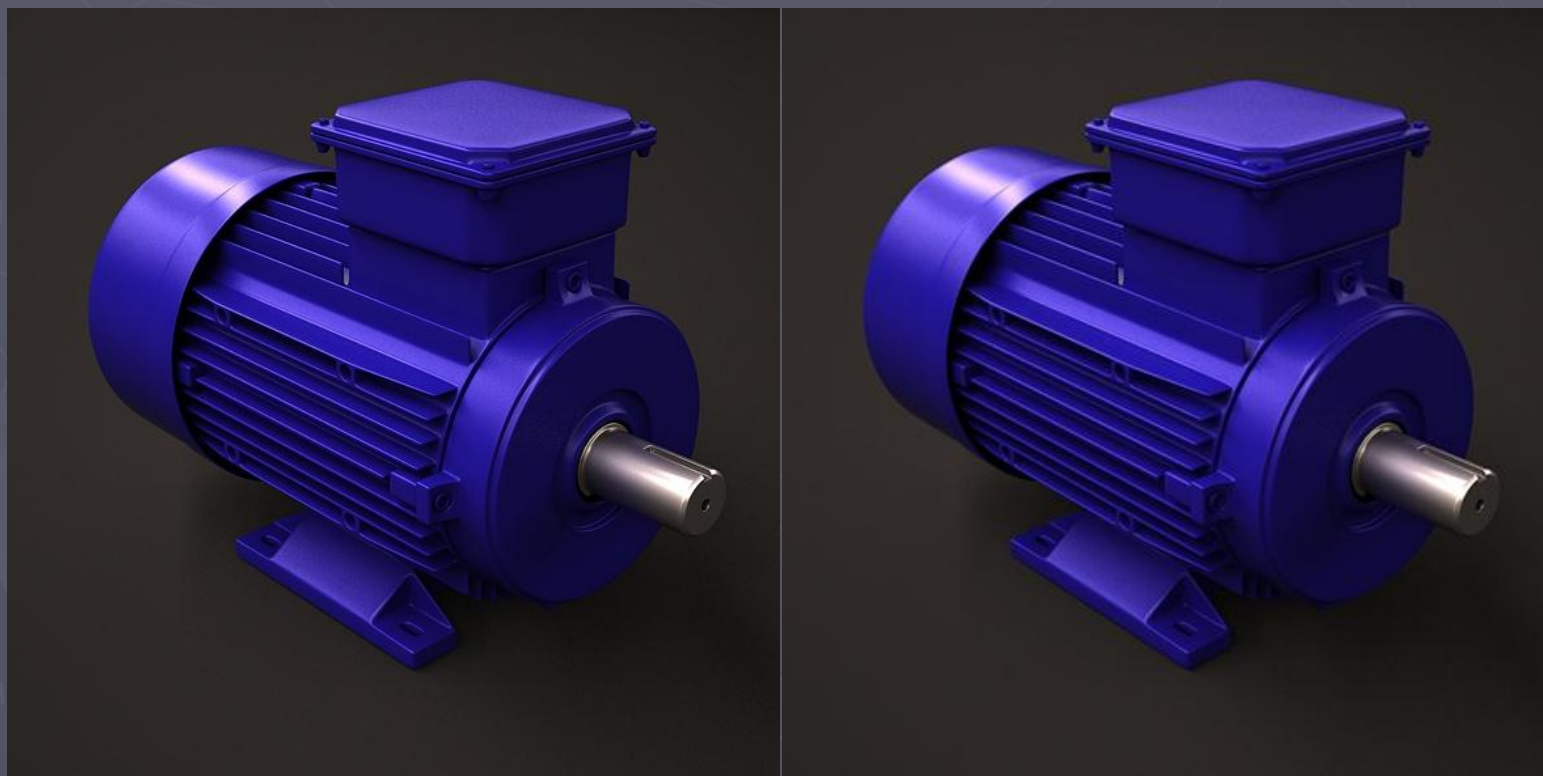


מעבודת חשמל



ניסוי מס: 13

ניסוי מספר 8: הפעלה עוקבת של שני מנועים תלת-
מופעיים באמצעות לחצנים והפעלה אוטומטית.



ניסוי מס: 13

מטרות השיעור

בשיעור היום נתנסה בהפעלה של שני מנועים תלת-מופעיים באמצעות לחצנים ובהפעלה אוטומטית וכמו כן:
נבין מהו היישום למעגלים מסוג זה.
נכיר כיצד בנויים מעגלים מסוג זה.
נכיר את השלבי ביצוע הניסוי.



ניסוי מס: 13



רקע עיוני

מעגל זה מפעיל שני מנועים בהפעלה עוקבת, כלומר מנוע שני יופעל רק לאחר שיופעל מנוע ראשון.


מהלך זה אפשרי רק כאשר מחברים סליל ממסר שני לפאזה דרך מגע פתוח של ממסר ראשון.

בסעיף ב' אנחנו מחברים קודם כל במקביל לטיימר ואז רק לממסר השני.

ניסוי מס: 13

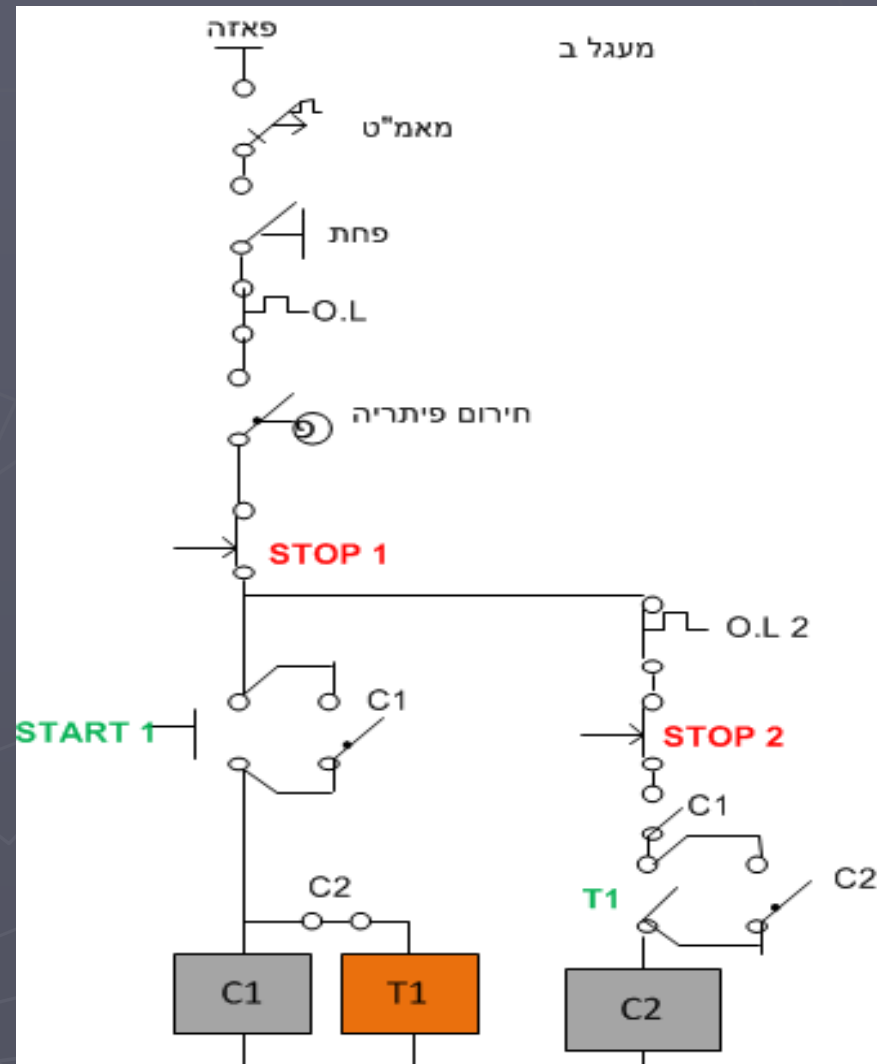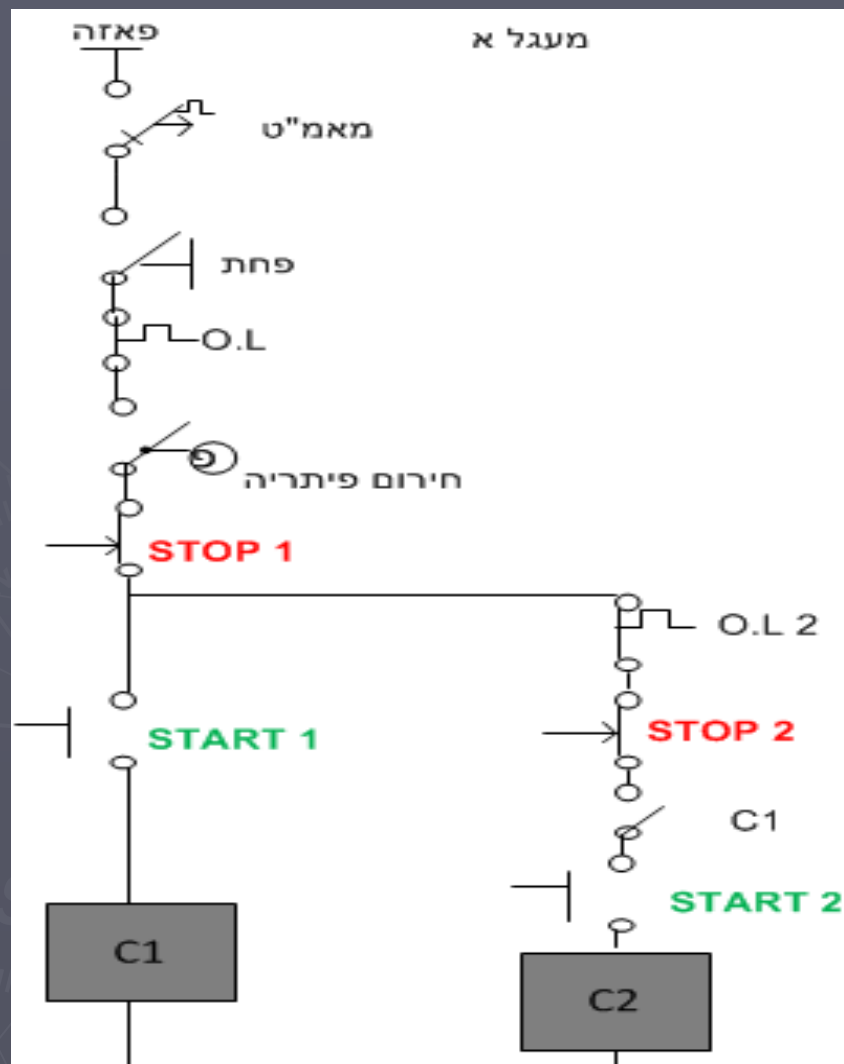

ניסוי מס: 13

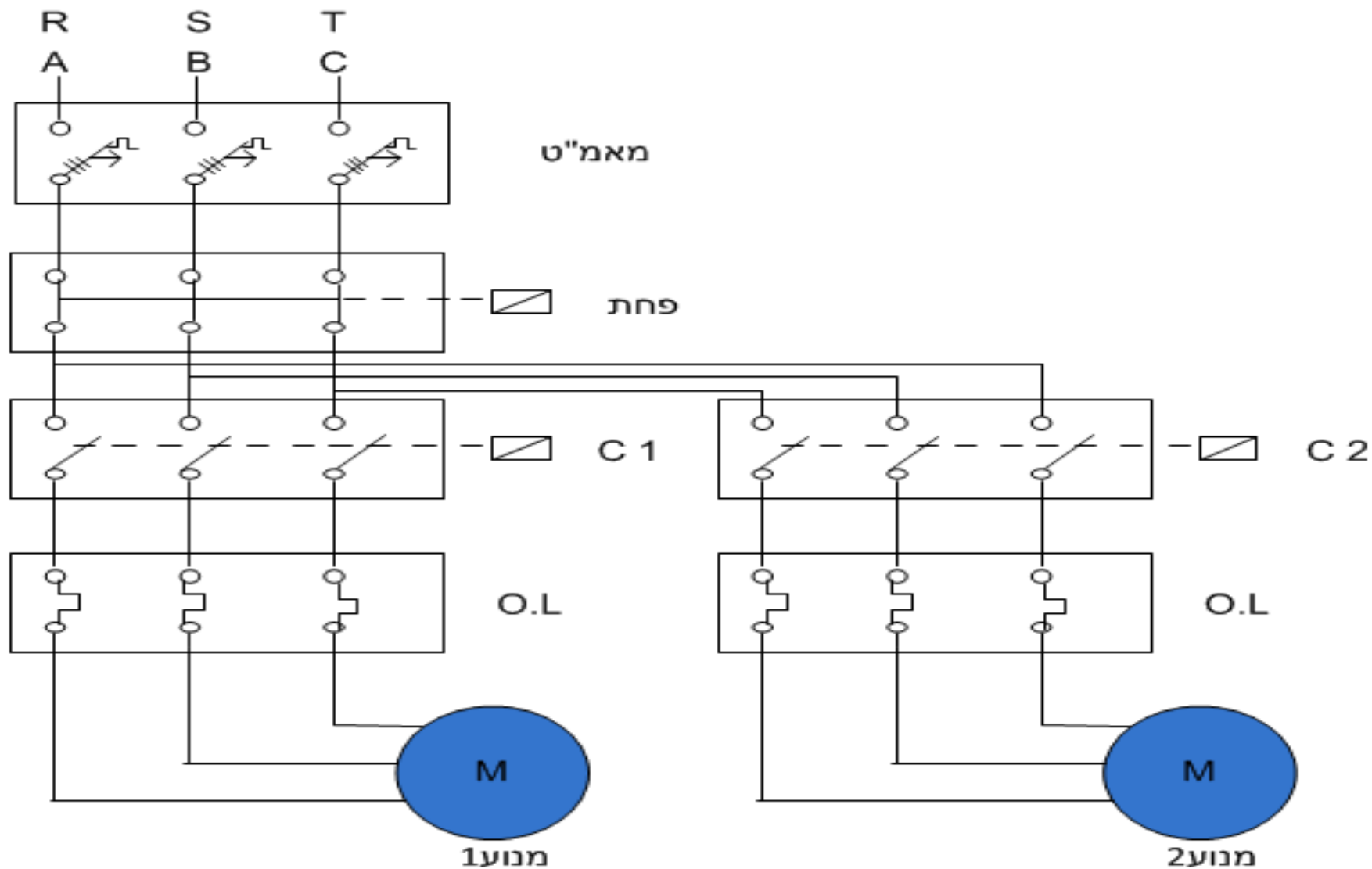

ניסוי מס': 13

ציוד הדרוש לביצוע הניסוי.



1. עמדת פיקוד.

2. מנוע כוכב משולש.



ניסוי מס: 13

עבודה נעימה לכולם!!!!!!

זכור, חשמל הורג!

1. יש לעבוד לאט ובזהירות.
2. אין להזין את העמדה במתח-חי ללא השגחת המדריך.
3. בכול בעיה יש לפנות מיד למדריך המוסמך במעבדה.

