

שאלון בנושא מעגלי RL מקביליים

1. אופי המעגל הנתון :

- א. קיבולי
- ב. השראתי
- ג. תהודה

2. האם המעגל הנתון יכול להיכנס למצב תהודה?

- א. כן
- ב. לא

3. האם גודל העכבה הכוללת של המעגל משפיע על הזרם הכללי של המעגל :

- א. כן
- ב. לא

4. האם גודל התדר משפיע על גודל העכבה הכללית?

- א. כן
- ב. לא

5. אם נגדיל את הערך של היגב הסליל, העכבה הכללית :

- א. תקטן
- ב. תגדל
- ג. לא תשתנה

6. אם נגדיל את תדר המעגל, הזרם הכללי :

- א. יגדל
- ב. יקטן
- ג. לא ישתנה כלל

7. במעגל הנ"ל, האם המתח שווה על כל הרכיבים?

- א. כן
- ב. לא

8. במעגל הנ"ל האם הזרם שווה בין כל הרכיבים?

א. כן

ב. לא